

ΑΣΚΗΣΗ 2: Σχεδίαση Επεξεργαστή πολλαπλών Κύκλων

Ομάδα 69

Καράλης Αστερινός 2020030107

Σταμούλης Πολυχρόνης 2021030006

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σκοπός της άσκησης είναι η μετατροπή του επεξεργαστή ενός κύκλου που σχεδιάσαμε στην φάση 1 σε επεξεργαστή πολλαπλών κύκλων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Για την μετατροπή κάναμε αλλαγές στα αρχεία **DATAPATH.vhd**, **CONTROL.vhd**, και **DECODE.vhd** ενώ επίσης δημιουργήσαμε και ένα καινούργιο αρχείο, το **equal_comparator.vhd**.

- **CONTROL:** Αφαιρέσαμε την συνάρτηση `compareVectors` που χρησιμοποιούταν για τις εντολές `beq`, `bne`. Προσθέσαμε μια FSM όπως ζητήθηκε από την εκφώνηση μαζί με ένα ακόμη `process` για συγχρονισμό της FSM.

Συγκεκριμένα τα states της FSM είναι: **RESET**, **FETCH**, **I_DEC**, **BRANCH_COMPL**, **R_EXEC**, **MEM_EXEC**, **R_WB**, **S_MEM**, **L_MEM**, **L_WB** και λειτουργούν ως εξής


Το `reset` μας πάει στο αρχικό state που είναι το **FETCH** για να πάρουμε το `instruction` από την μνήμη. Έπειτα από το **FETCH** πάμε στο **I_DEC** που γίνεται `decoded` το `instruction` έπειτα ανάλογα την εντολή: αν έχουμε `memory access` (`LW`, `SW`, `LB`, `SB`) πάμε στο **MEM_EXEC** και από εκεί ανάλογα αν κάνουμε `read` ή `write` πάμε είτε στο **L_MEM** και έπειτα στο **L_WB** είτε στο **S_MEM** αντίστοιχα. Αν από την άλλη έχουμε `instruction` για την `ALU` τότε από το **I_DEC** πάμε στο **R_EXEC**. Αν έχουμε `branch instruction` πάμε στο **BRANCH_COMPL** όπου από εκεί θα πάμε πάλι στο **FETCH** για το επόμενο συγκεκριμένο `instruction`. Το state **R_WB** χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που θέλουμε να γράψουμε κάτι πίσω σε κάποιο `register` του `RF`.

- **DECODE:** Στο `decode` προσθέσαμε ένα νέο `module` το `equal_comperator`, το οποίο συγκρίνει τα περιεχόμενα δύο καταχωρητών και αν είναι ίσα τότε επιστρέφει 1 αλλιώς 0. Ο σκοπός του είναι να αντικαταστήσει της συνάρτηση `compareVectors` για τις `BEQ`, `BNE`.
- **DATAPATH:** Στο `dapath` προσθέσαμε καταχωρητές ώστε να κρατάμε τις τιμές που “ενώνουν” τα διάφορα stages. Συγκεκριμένα προσθέσαμε: `register IR` που ενώνει το `IFSTAGE` με το `DECODE`,

registers A_reg και B_reg που ενώνουν τα output του decode με το EXSTAGE, register E_reg που κρατάει την τιμή 1 όταν έχουμε ίσα outputs στο decode (ο συγκεκριμένος απλά πηγαίνει σαν output του datapath και ενώνεται με το control), register ALU_out_reg που κρατάει το αποτέλεσμα της ALU που χρησιμοποιείται στο MEMSTAGE και τέλος ο register MEM_out_reg που κρατάει το data που είναι για να γραφτεί σε κάποιο register του RF.

- **EQUAL_COMPERATOR:** Ένα απλό module που συγκρίνει δύο vectors ως ints . Αν είναι ίσα επιστρέφει 1 αλλιώς 0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SIMULATION

 

Στο παραπάνω simulation τρέξαμε τις εξής εντολές. Στις πρώτες δύο εντολές επιβεβαιώνεται ότι για εντολές τις ALU έχουμε FETCH->I_DEC->R_EXEC->R_WB όπως περιμέναμε ενώ για τις εντολές 3 έως 7 έχουμε FETCH->DEC->MEM_EXEC και μετά ανάλογα αν έχουμε read ή write στην μνήμη πάμε στο αντίστοιχο state. (Οι τιμές των καταχωρητών είναι ίδιες όπως και στην προηγούμενη αναφορά)

1. li \$1, 4
2. addi \$5, \$1, 0
3. sw \$5, 4(\$1)
4. lw \$4, 4(\$1)
5. lb \$6, 4(\$1)
6. lb \$6, 5(\$1)
7. lw \$10, 4(\$0)